

## ELEKTROTECHNIKA A RADIOELEKTRONIKA

К.т.н., доцент Рудык А.В., Рудык В.А.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования  
(Украина, г. Ровно)

### ФАЗОМЕТРЫ С МАСШТАБНО – ВРЕМЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Измерители угла фазового сдвига (УФС) или фазометры используются при измерении времени задержки, вносимого объектами в процессе контроля технологических процессов, при измерении дальности и определении места положения объекта и т.д. УФС между двумя сигналами определяется разностью между их полными фазами:  $\Delta\phi = \arg\{\dot{U}_1(t)\} - \arg\{\dot{U}_2(t)\} = \varphi_1 - \varphi_2$ , где  $\dot{U}_1(t) = U_{m1} \cdot e^{j(\omega t + \varphi_1)}$ ,  $\dot{U}_2(t) = U_{m2} \cdot e^{j(\omega t + \varphi_2)}$  – аналитические (комплексные) сигналы.

Рассмотрим масштабно-временное преобразование (МВП) гармонических сигналов, при котором действие входных сигналов фазометра не ограничено во времени. На рис.1 приведена структурная схема фазометра с МВП гармонических сигналов, в котором врачающийся трансформатор (ВТ) используется для смещения частоты. Фазометр состоит из цепи  $90^\circ$ -ного фазового сдвига 1, ВТ 2 со статорными косинусной 3, синусной 4 и роторной 5 обмотками, электродвигателя 6, преобразователей частоты (ПЧ) 7, 8 и фазоиндикатора 9.

Входные напряжения  $U_1(t) = U_{m1} \sin \omega t$  и  $U_2(t) = U_{m2} \sin(\omega t + \varphi)$  подаются на вторые входы ПЧ 7 и 8. На первые входы ПЧ подаётся опорное напряжение  $U_p(t)$  с роторной обмотки 5 ВТ 2. При вращении роторной обмотки 5 электродвигателем 6 с угловой скоростью вращения (УСВ)  $\Omega$  взаимные индуктивности между статорными и роторной обмотками  $M_1(t) = M \cdot e^{j(\Omega t + \pi/2)}$  и  $M_2(t) = M \cdot e^{j\Omega t}$ . В этом случае суммарный магнитный поток (СМП) статора

$$\dot{\Phi}_{\Sigma}(t) = -\frac{U_{m1}}{\omega L} \cos \omega t \cdot M e^{j(\Omega t + \pi/2)} - \frac{U_{m1}}{\omega L} \sin \omega t \cdot M e^{j\Omega t} = -j \frac{U_{m1} M}{\omega L} e^{-j(\omega - \Omega)t}, \quad (1)$$

где  $L$  – индуктивность статорных обмоток 3 и 4 ВТ 2.

ЭДС, наведённая СМП (1) в роторной обмотке 5, будет иметь вид

$$U_p(t) = \operatorname{Re} \left\{ \frac{d\Phi_{\Sigma}(t)}{dt} \right\} = -k_{mp} U_{m1} \left( 1 - \frac{\Omega}{\omega} \right) \cos(\omega - \Omega)t \approx -k_{mp} U_{m1} \cos(\omega - \Omega)t, \quad (2)$$

где  $k_{tp} = \frac{M}{L}$  – коэффициент трансформации ВТ 2.

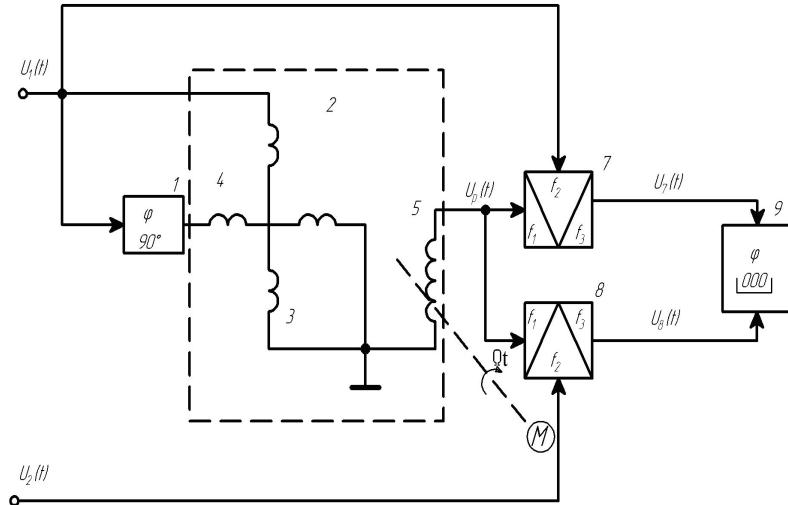


Рисунок 1 – Структурная схема фазометра с МВП гармонических сигналов

Таким образом, на входы ПЧ 7 поступают напряжения  $U_1(t)$  и  $U_p(t)$ , а на входы ПЧ 8 – напряжения  $U_2(t)$  и  $U_p(t)$ , при этом их выходные напряжения:

$$\begin{aligned} U_7(t) &= -0,5 K_7 k_{mp} U_{m1}^2 \sin \Omega t; \\ U_8(t) &= -0,5 K_8 k_{mp} U_{m1} U_{m2} \sin(\Omega t + \varphi), \end{aligned} \quad (3)$$

где  $K_7$  и  $K_8$  – коэффициенты передачи преобразователей частоты 7 и 8.

Далее напряжения  $U_7(t)$  и  $U_8(t)$ , частота которых равна УСВ ротора, подаются на фазометр 9, показания которого пропорциональны УФС между напряжениями  $U_1(t)$  и  $U_2(t)$ , т.е.  $\phi = \varphi$ . Преимущество такого преобразования частоты в том, что частота напряжения гетеродина  $\omega_l = \omega - \Omega$  близка по величине к частоте сигнала  $\omega$ , а  $\omega \gg \Omega$ . Это позволяет уменьшить погрешность МВП, возникающую за счёт наличия комбинационных составляющих в спектре

тока ПЧ 7 и 8. Однако, если коэффициент передачи цепи 90°-ного фазового сдвига 1 будет отличаться от единицы, то при измерении возникает ошибка:

$$\Delta\varphi = \hat{\varphi} - \varphi = \arctg \frac{\varepsilon \sin 2\varphi}{2(1 + \varepsilon \sin^2 \varphi)}, \quad (4)$$

где  $\varepsilon = \frac{U_{m3} - U_{m1}}{U_{m1}}$  – относительное отклонение амплитуды  $U_{m3}$  от  $U_{m1}$ .

При небольших значениях  $\varepsilon$  из соотношения (4) при  $U_{m3} \neq U_{m1}$  максимальную фазовую погрешность можно определить как  $\Delta\varphi_{max} \approx 0,5\varepsilon$ .

Для измерения УФС между двумя гармоническими колебаниями также можно использовать фазометр с МВП, в котором ВТ используется для получения двухканального сигнала с балансной амплитудной модуляцией (рис.2). Фазометр состоит из ВТ 1 с обмотками 2, 3 и 4, электродвигателя 5, ПЧ 6, 7 и 8, цепи 90°-ного фазового сдвига 9, сумматора 10 и фазоиндикатора 11.

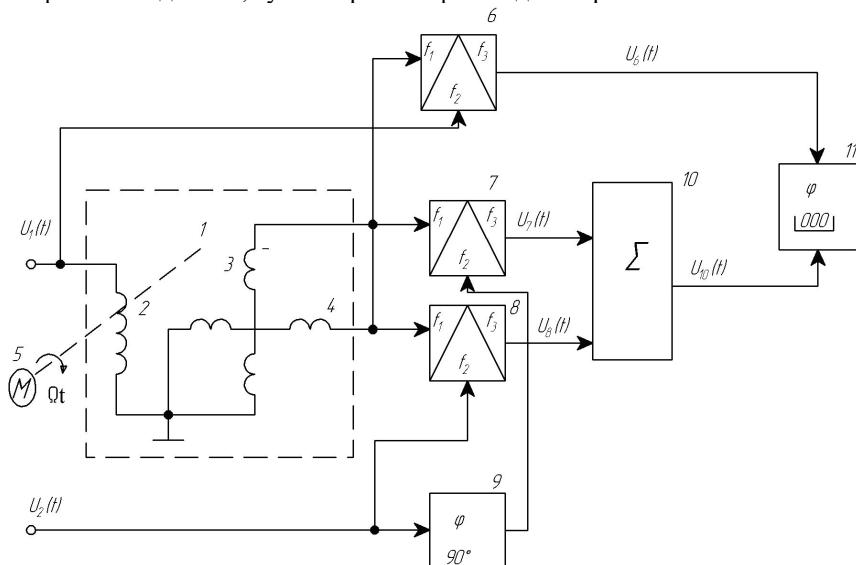


Рисунок 2 – Структурная схема фазометра с МВП гармонических сигналов

Входное гармоническое напряжение  $U_1(t) = U_{m1} \sin \omega t$  подаётся на роторную обмотку 2 ВТ 1. При вращении роторной обмотки 2 с УСВ  $\Omega$  взаимные индуктивности между статорными и роторной обмотками равны  $\dot{M}_3(t) = M e^{j\Omega t}$  и  $\dot{M}_4(t) = M e^{j(\Omega t + \pi/2)}$ . В этом случае магнитные потоки статора:

$$\begin{aligned}\Phi_3(t) &= I_1(t)\dot{M}_3(t) = -\frac{U_{m1}M}{2\omega L_p} \left\{ e^{-j(\omega-\Omega)t} + e^{j(\omega+\Omega)t} \right\}, \\ \Phi_4(t) &= I_2(t)\dot{M}_4(t) = -j\frac{U_{m1}M}{2\omega L_p} \left\{ e^{-j(\omega-\Omega)t} + e^{j(\omega+\Omega)t} \right\} = j\dot{\Phi}_3(t).\end{aligned}\quad (5)$$

ЭДС, наведенные магнитными потоками (5) в статорных обмотках 3 и 4, при выполнении условия  $\omega \gg \Omega$ :

$$\begin{aligned}U_3(t) &= 0,5k_{mp}U_{m1} \{ \sin(\omega - \Omega)t + \sin(\omega + \Omega)t \}; \\ U_4(t) &= 0,5k_{mp}U_{m1} \{ -\cos(\omega - \Omega)t + \cos(\omega + \Omega)t \}.\end{aligned}\quad (6)$$

Как видно из (6), ЭДС, наведенные в статорных обмотках 3 и 4 ВТ 1, аналогичны АМ сигналу с подавленной несущей, т.е. ВТ 1 работает в режиме двухканального линейного балансного амплитудного модулятора. Далее напряжения  $U_3(t)$  и  $U_4(t)$  подаются на первые входы ПЧ 7 и 8, на вторые входы которых подаются напряжение  $U_2(t) = U_{m2} \sin(\omega t + \varphi)$  и выходное напряжение цепи фазового сдвига 9  $U_9(t) = -K_9 U_{m2} \cos(\omega t + \varphi)$ . Выходные напряжения ПЧ 7 и 8:

$$\begin{aligned}U_7(t) &= 0,5k_{mp}K_7K_9U_{m1}U_{m2} \sin \varphi \cos \Omega t; \\ U_8(t) &= -0,5k_{mp}K_8U_{m1}U_{m2} \cos \varphi \sin \Omega t,\end{aligned}\quad (7)$$

где  $K_7$ ,  $K_8$  и  $K_9$  – коэффициенты передачи ПЧ 7 и 8 и цепи фазового сдвига 9.

При условии  $K_7K_9 = K_8 = K$  напряжение на выходе сумматора 10

$$U_{10}(t) = U_7(t) + U_8(t) = -0,5k_{mp}KU_{m1}U_{m2} \sin(\Omega t - \varphi). \quad (8)$$

Опорное колебание формируется в ПЧ 6 при подаче напряжений  $U_1(t)$  и  $U_4(t)$ , т.е.  $U_6(t) = -0,5k_{mp}K_6U_{m1}^2 \sin \Omega t$ , где  $K_6$  – коэффициент передачи ПЧ 6.

Далее напряжения в опорном и измерительном каналах  $U_6(t)$  и  $U_{10}(t)$  по-даются на входы фазоиндикатора 11, показания которого пропорциональны УФС между входными напряжениями  $U_1(t)$  и  $U_2(t)$ , т.е.  $\hat{\phi} = \phi$ . Таким образом, в фазометре (рис.2) происходит несмешённая оценка параметра входного сигнала за счёт исключения погрешности измерения УФС из-за возможного неравенства амплитуд входных напряжений. При этом МВП оценивают по отноше-

нию  $m = \frac{T_\Omega}{T_\omega} = \frac{\omega}{\Omega}$ , величина которого может достигать нескольких тысяч раз.